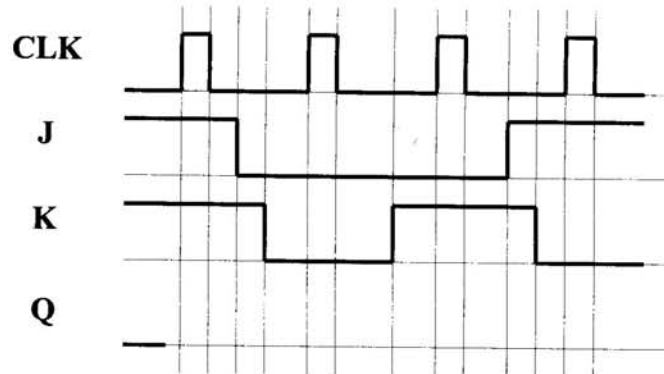


Document réponse 4


Q 20 Chronogramme 1.



Q 21 Tableau de Karnaugh Q_{n+1} .

$Q_n \backslash JK$	00	01	11	10
0				
1				

Q 22 Chronogramme 2.

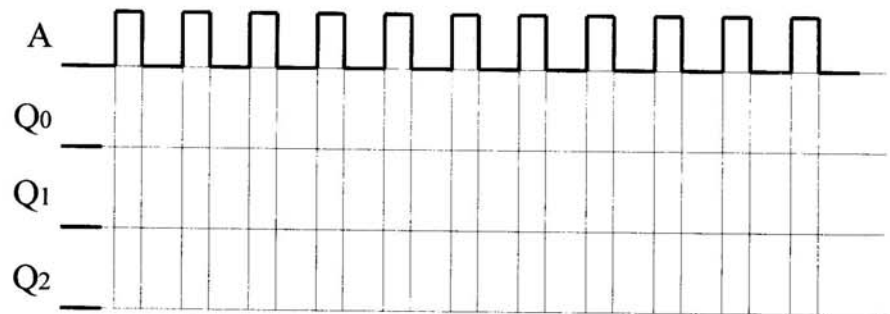

Q 23 Schéma du compteur asynchrone construit avec des bascules D.

